
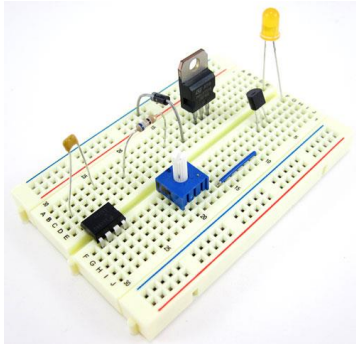


La plaque d'essai électronique

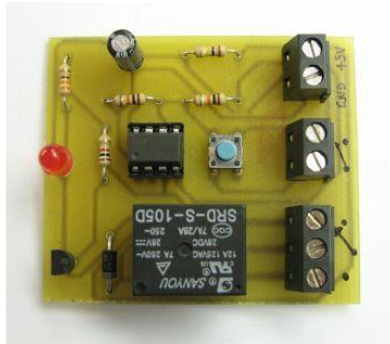
Une plaque d'essai électronique permet d'effectuer rapidement des montages électroniques sans avoir recours à la soudure. Elle permet notamment de faire des essais, du prototypage, avant de réaliser et souder un circuit définitif.



Circuit d'essai
*On peut modifier des composants, faire des tests.
Ce n'est pas solide*



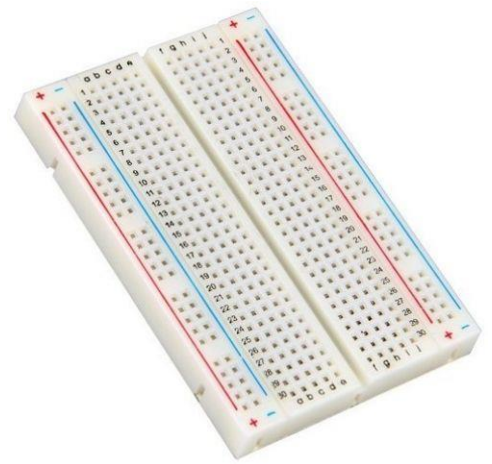Circuit définitif
*Tout est figé, plus rien n'est modifiable.
C'est très solide.*



Les « trous » de la plaque d'essai permettent d'insérer des composants et de les relier entre eux.

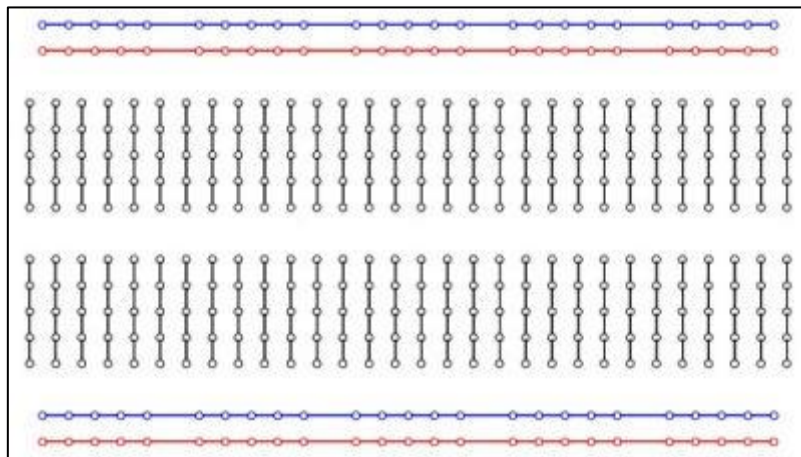


Schéma représentant les liens entre chaque trou.

Exemple :


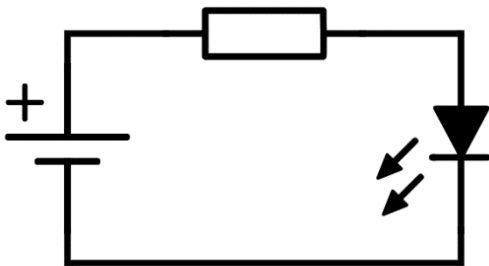


Schéma du circuit

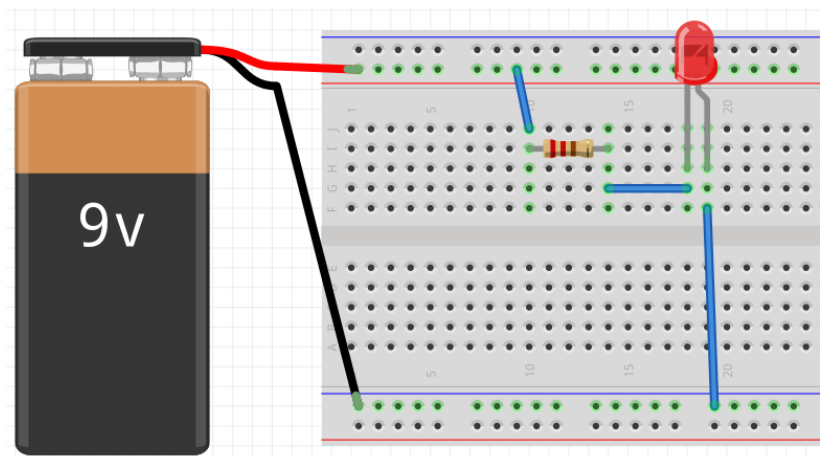

Circuit d'essai