

### **Premiers circuits avec Arduino**

# 1. Une résistance et une LED alimentés par la broche « 5V »

Réaliser le circuit simple suivant :

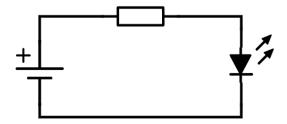

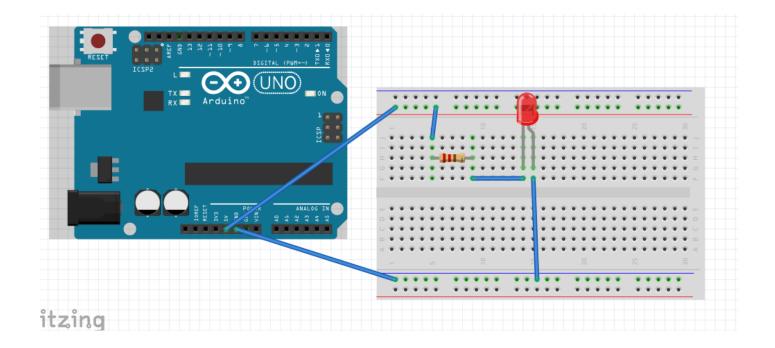En utilisant les broches « 5V » et « GND » de la carte Arduino :



☐ Appeler le professeur pour vérifier le circuit

Connecter la carte via le port USB afin de l'alimenter.

Changer les résistances avec différentes valeurs : 100, 220 et 1000 Ohms.


Que remarque-t-on ?

## 2. Résistance et LEDS en série alimentés par la broche « 5V »

En utilisant les broches « 5V » et « GND » de l'*Arduino* en guise de générateur. Réaliser le circuit suivant :

☐ Appeler le professeur pour vérifier le circuit

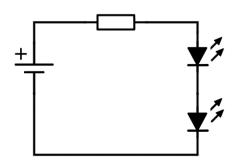Quelle différence remarque-t-on au niveau de la LED par rapport au circuit précédent ?




#### 3. Résistance et LEDS en dérivation alimentés par la broche « 5V »

En utilisant les broches « 5V » et « GND » de l'*Arduino* en guise de générateur. Réaliser le circuit suivant :


☐ Appeler le professeur pour vérifier le circuit

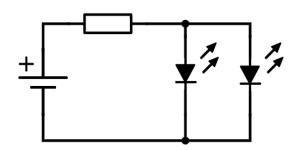Quelle différence remarque-t-on au niveau des LEDs par rapport au circuit précédent ?


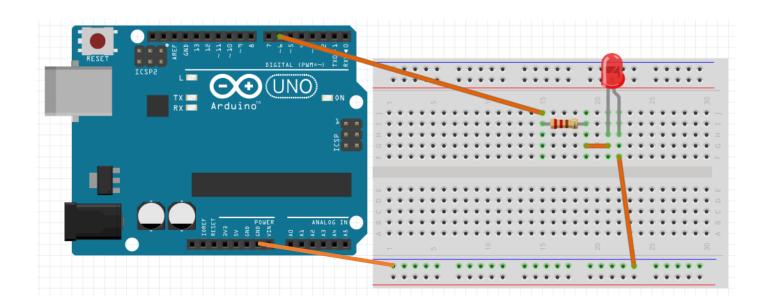
### 4. Une résistance et une LED alimentés par une broche programmable

Modifier le premier circuit afin de l'alimenter via la broche de sortie n°6





La LED ne s'allume plus, en effet il est <u>nécessaire de demander à l'Arduino</u> <u>d'appliquer une tension de +5V au niveau de la broche n°6.</u>

En d'autres termes on ordonne à la carte de délivrer du courant sortant de la broche 6.

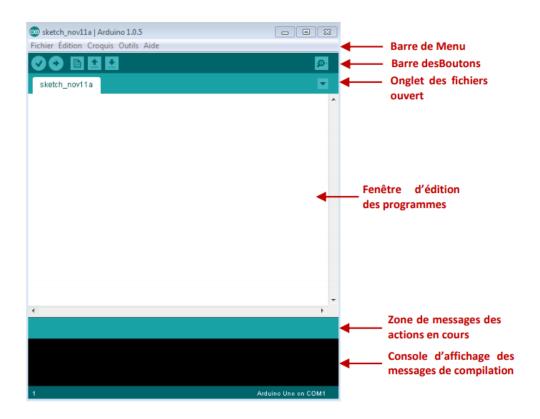Pour cela il faut **programmer** la carte.





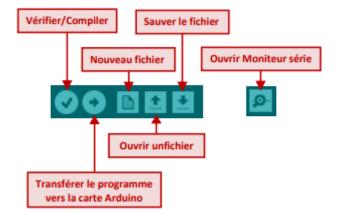


### • Structure d'un programme



Que fait ce programme ?

Il ordonne à la carte d'appliquer une tension de +5V au niveau de la broche n°6.

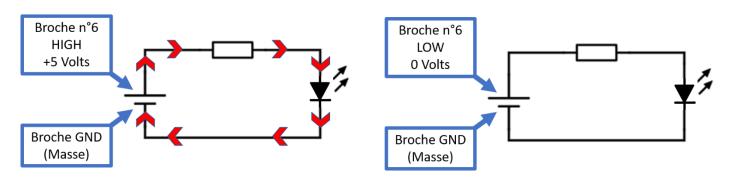
Ainsi le courant peut circuler à travers la résistance et la LED qui s'allume par conséquent.



Ici la broche n°6 est au niveau haut (HIGH). Une tension de 5V y est appliquée, le courant circule. Ici la broche n°6 est au niveau bas (LOW). Aucune tension n'y est appliquée, le courant ne circule pas.

Recopier le programme, l'enregistrer et le transférer/télécharger vers la carte *Arduino*.

### 5. Programmer un clignotement de LED

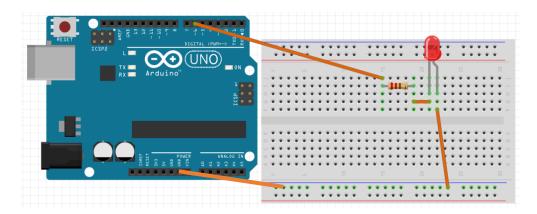

Le programme suivant permet de faire clignoter la LED de la manière suivante :

- Allumée pendant 2 secondes
   Eteinte pendant 1 seconde
   Et ainsi de suite ...
- Allumée Allumée Eteinte Allumée Eteinte

  0 seconde 1 seconde 2 secondes 3 secondes 4 secondes 5 secondes 6 secondes


Le recopier, l'enregistrer et le transférer vers la carte.

Modifier les valeurs des fonctions de lay (...) afin de faire clignoter la LED à la façon de votre choix.

Appeler le professeur pour vérification
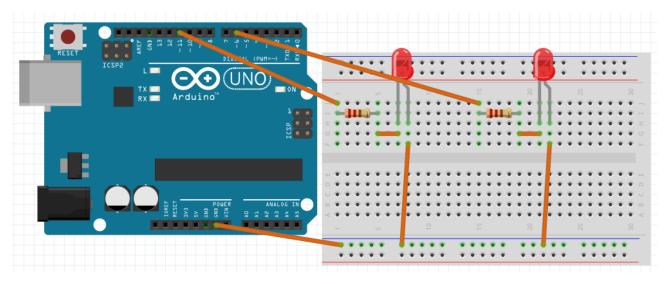
# 6. Programmer un clignotement alternatif de 2 LEDs

Réaliser le montage suivant et le faire vérifier :



Ecrire un programme permettant de faire clignoter alternativement les <u>deux</u> LEDs.

Pour ceia, on	pourra eπectuer les étapes sulvantes :	
-	Définir la broche 6 comme sortie Définir la broche 11 comme sortie	Zone d'initialisation
-	Mettre la broche 6 au niveau haut Mettre la broche 11 au niveau bas	
-	Attendre pendant 1 seconde Mettre la broche 6 au niveau bas	Zone d'instructions
_	Mettre la broche 11 au niveau baut	

Attendre pendant 1 seconde

Recopier **EXACTEMENT** votre programme ci-dessous (inutile de recopier les commentaires).

1